


Co 221 : Digital Design  
Lab 08 : Pre-lab

E/19/166


Jayathunga W.W.K.

Group 13

1 a.

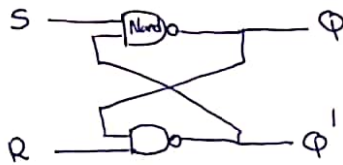


S	R	Q	Q'
1	0	0	1
1	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	1	1

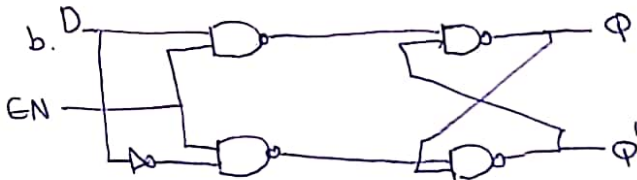


En	D	Next state of Q
0	x	No change
1	0	0
1	1	1


2 a) S R flip-flop

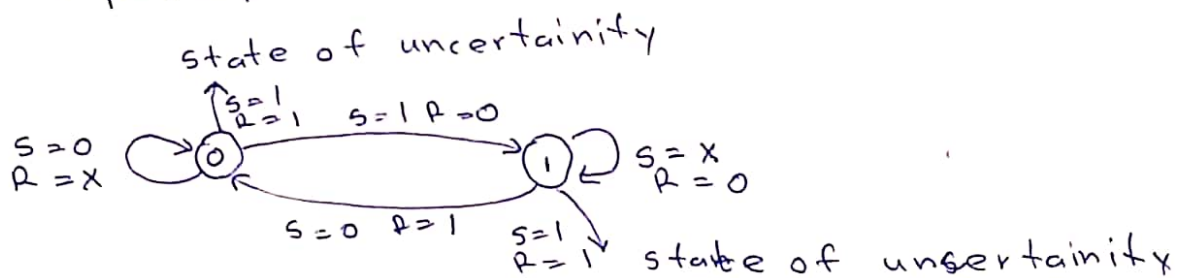



b. D flip flop

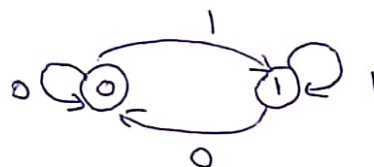


JK flip flop

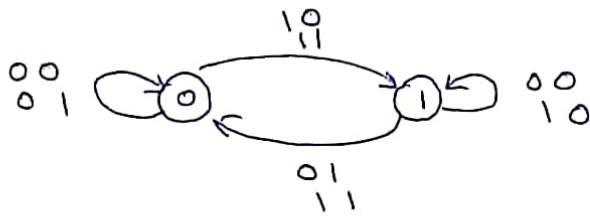


T flip flop

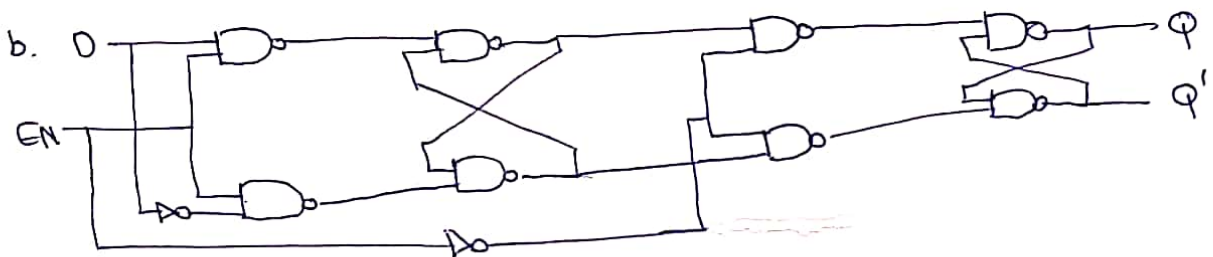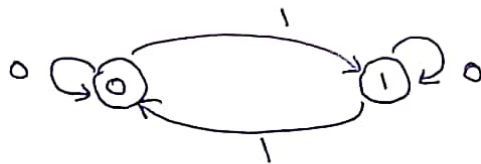

En	Q(t+1)	D
0	No change	X
1	1	1
1	0	0

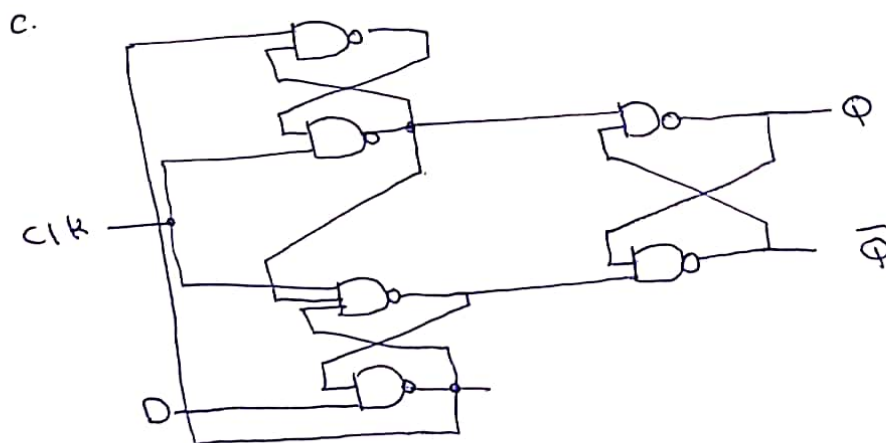

d.

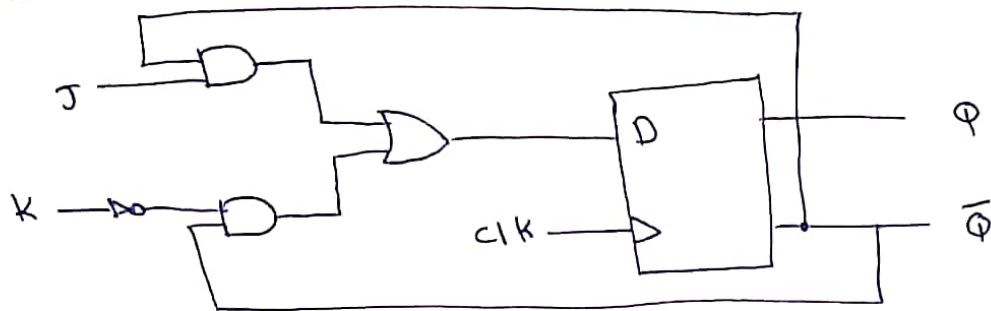


$$D = Q(++1)$$

$$D = JQ' + K'Q$$

J	K	$Q(++1)$
0	0	$Q$
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q'$

e.

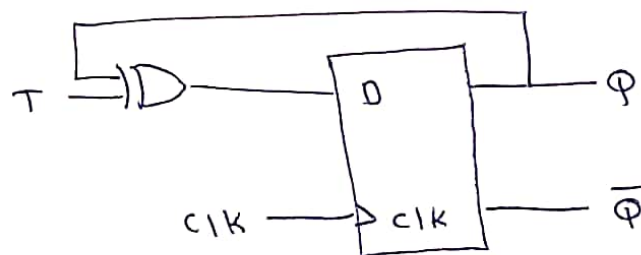

$$D = Q(++1)$$

$$D = T \oplus Q$$

$$= T'Q + Q'T$$

T	$Q(+)$	$Q(++1)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0