
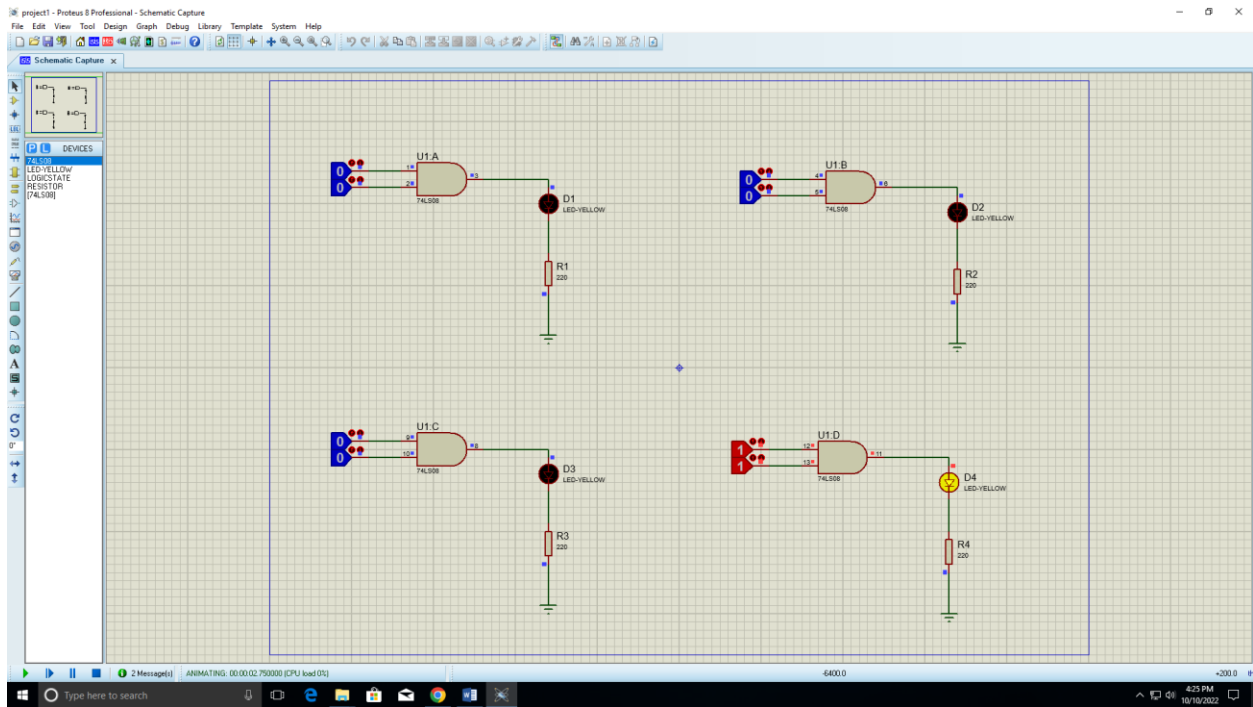



1) AND Gate

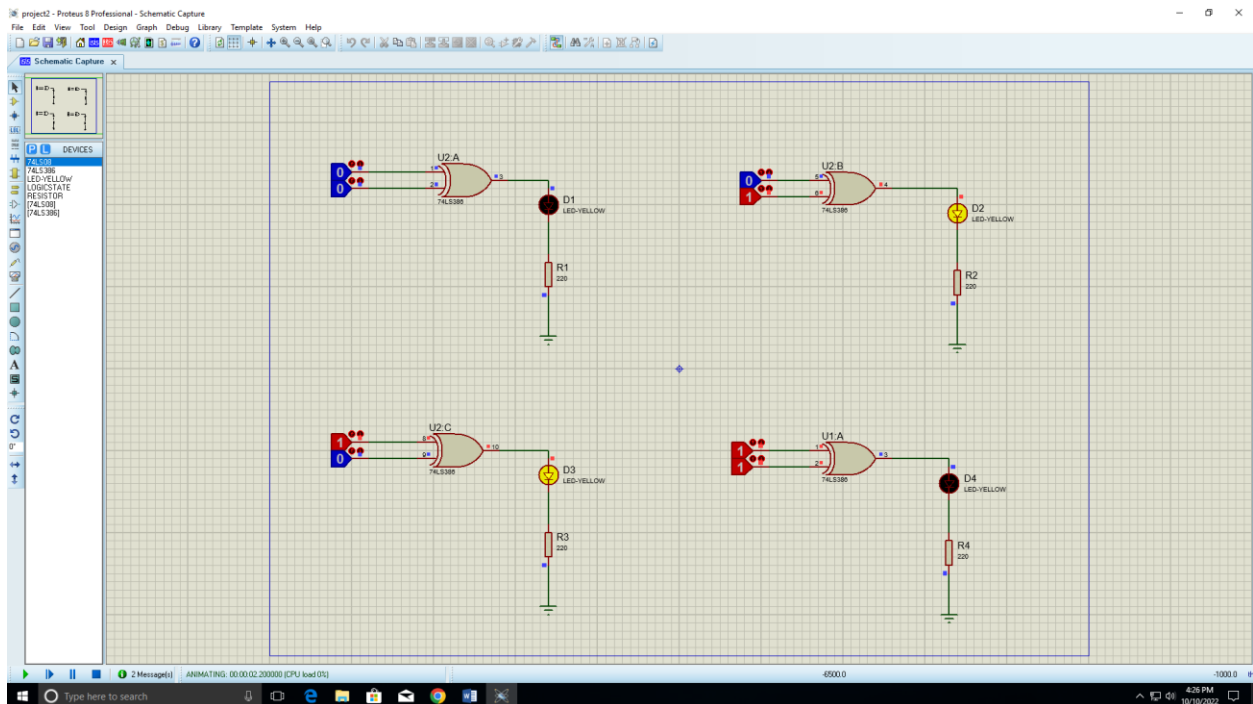

XOR Gate



2)

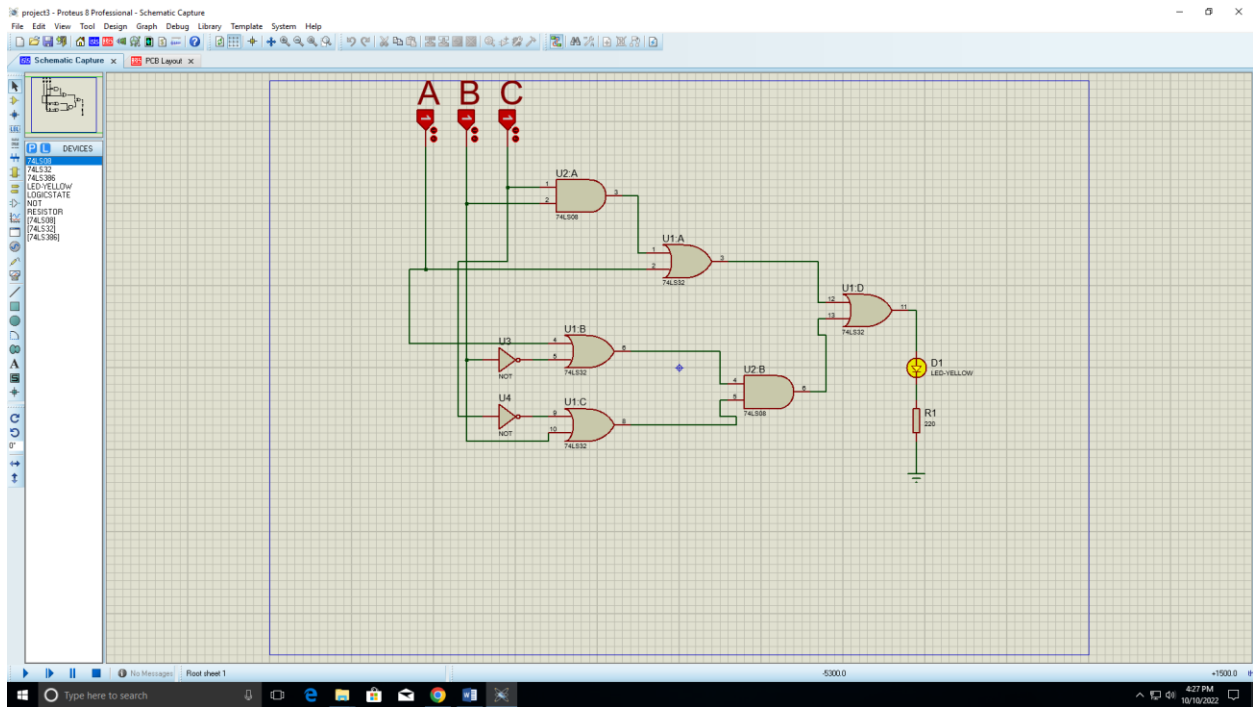

A	B	C	OUTPUT
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

